
Rechenanlagen Übungsblatt 8

Lukas Vormwald Noah Mehling Gregor Seewald

Übung:Dienstag 14:00

1 Aufgabe 1

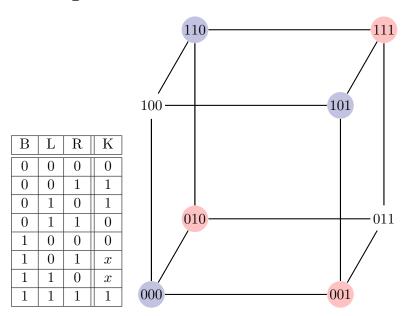

1

Primimplikanten: $\bar{L}R, L\bar{R}, BL, BR, \overline{BL}, \overline{BR}$

$$\Rightarrow K = \bar{L}R \vee L\bar{R} \vee BL \vee BR \vee \overline{BL} \vee \overline{BR}$$
$$= \bar{L}R \vee L\bar{R} \vee B (L \vee R) \vee \bar{B} (\bar{L} \vee \bar{R})$$